追加機能

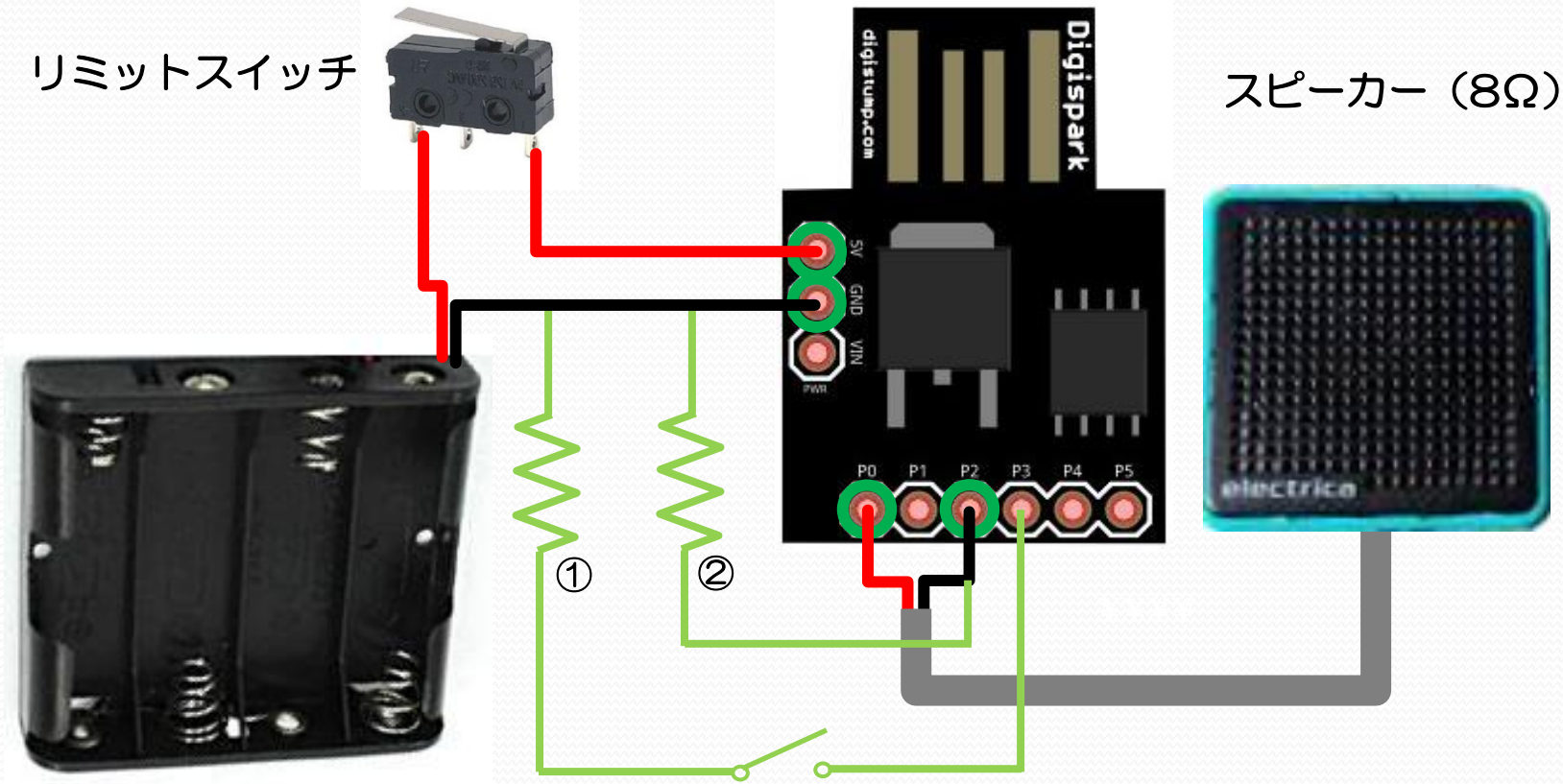

① P2とGNDの間に4.7kΩの抵抗を入れると、スイッチが入ってから演奏が始まるまでの時間が短くなります。
② P3とGNDの間に4.7kΩの抵抗を入れると、曲の早送りができます。